





# 候補No.1(令5-第二種電気工事士)

## ■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。
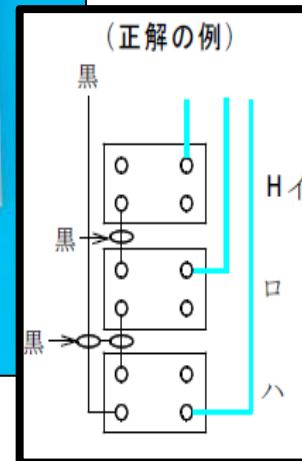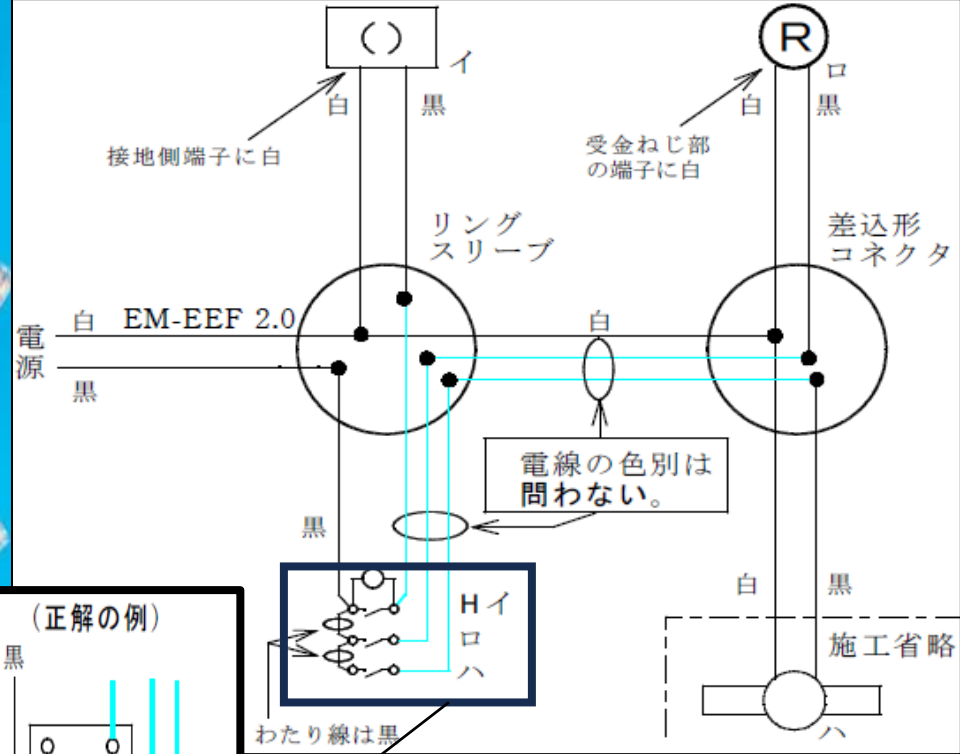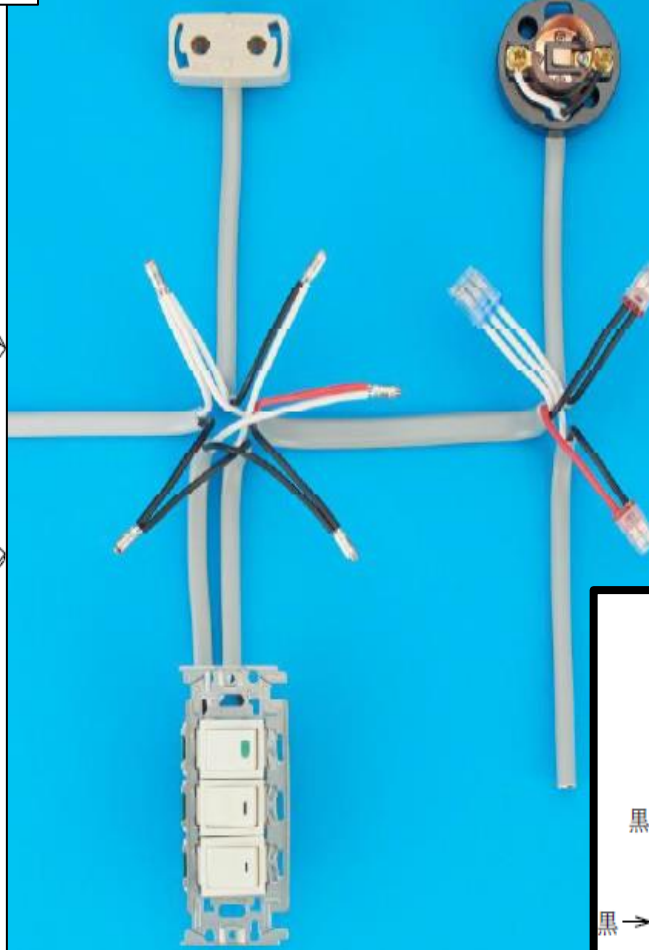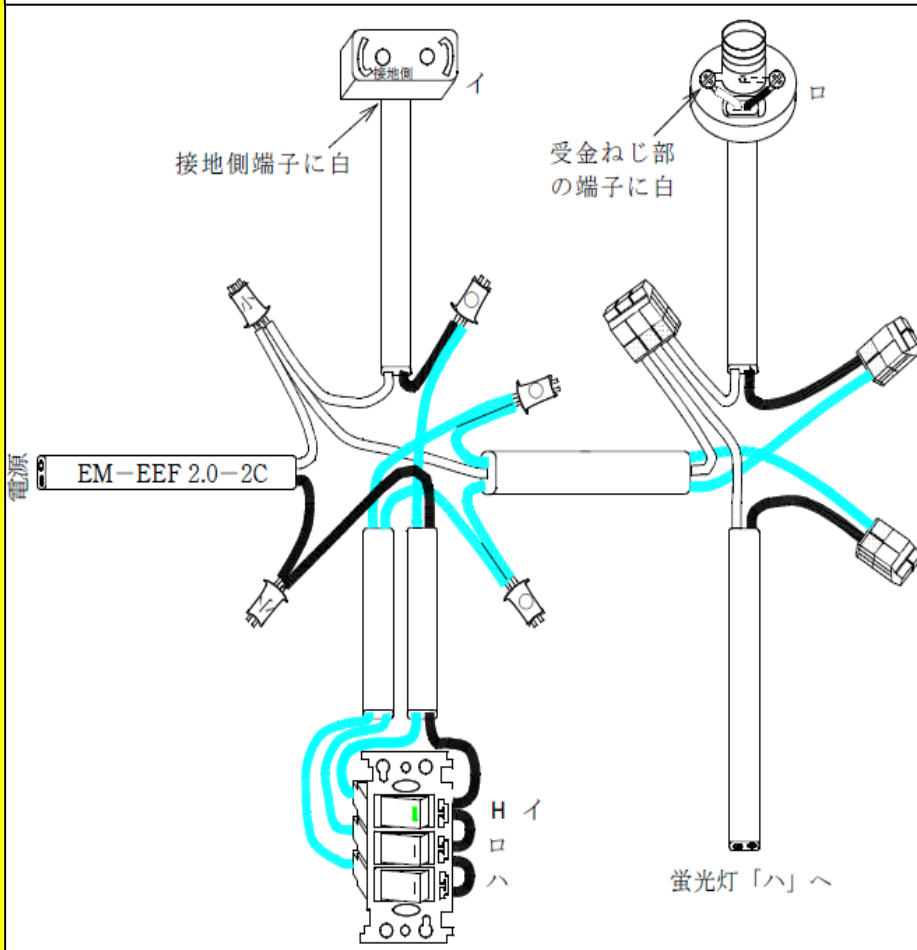
## 【正解作品例】

(注) 上記は一例であり、スイッチの結線方法については、  
これ以外にも正解となる結線方法があります。




拡大裏面図




# 候補No.3(令5-第二種電気工事士)

## ■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】

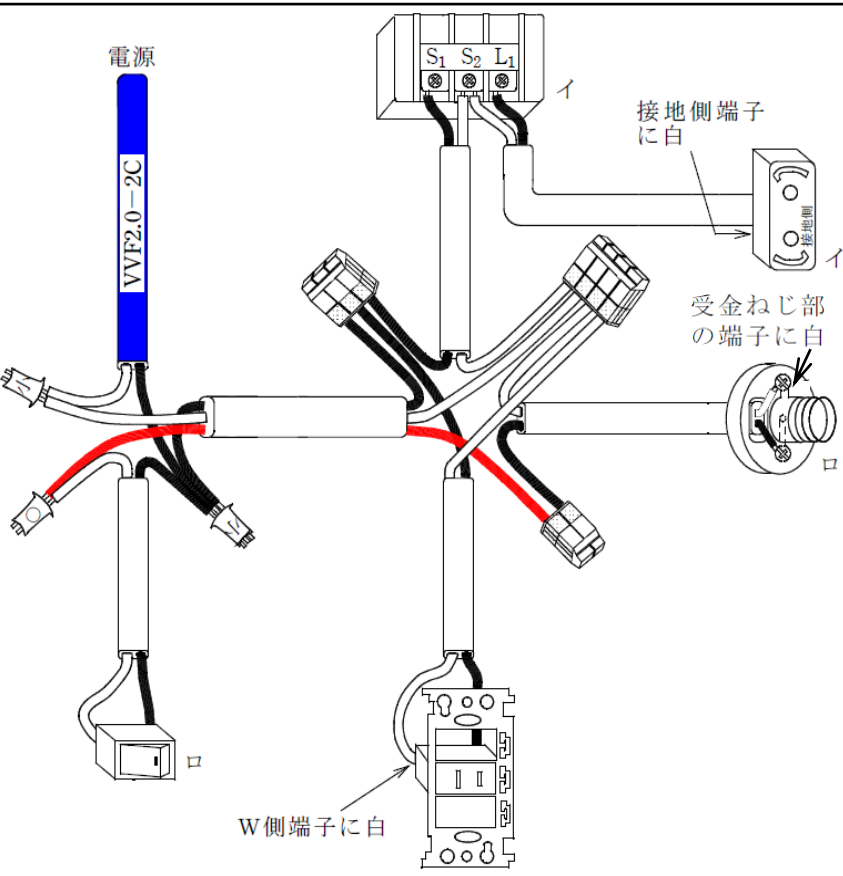

【正解作品例】

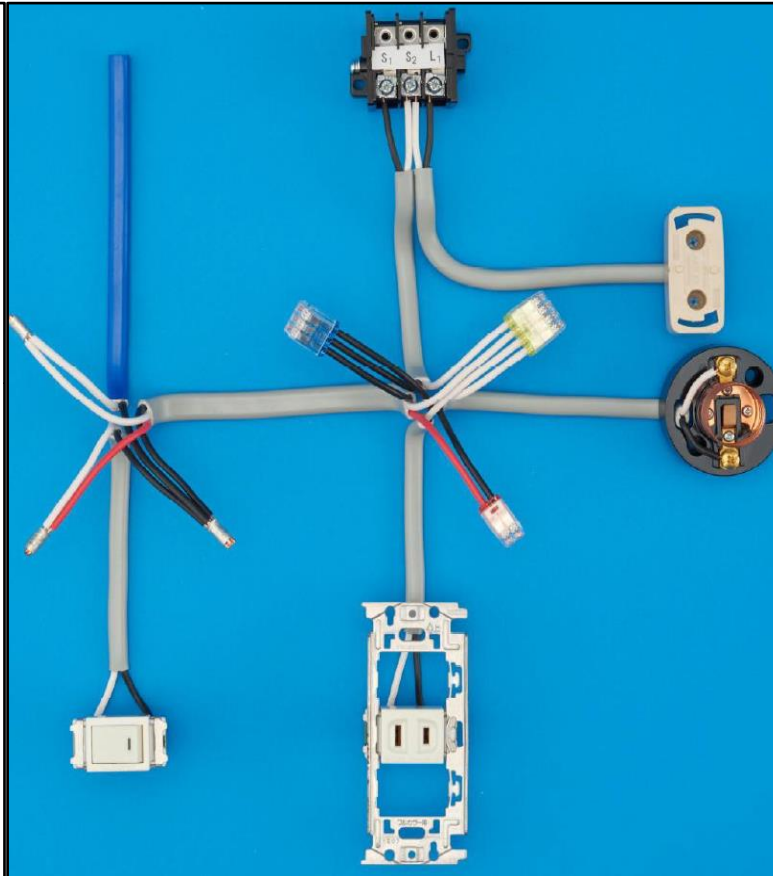

【複線図】

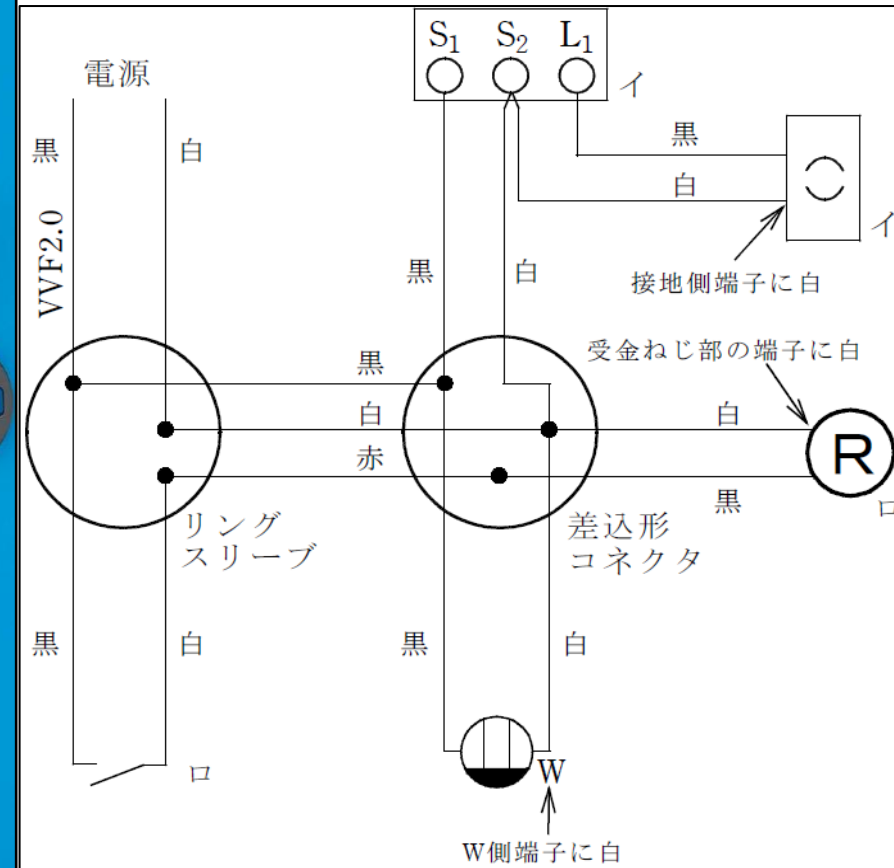


(注) 上記は一例であり、スイッチ及びコンセントの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。




# 候補No.5(令5-第二種電気工事士)

## ■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、—— は電線の色別を問わないことを示す。

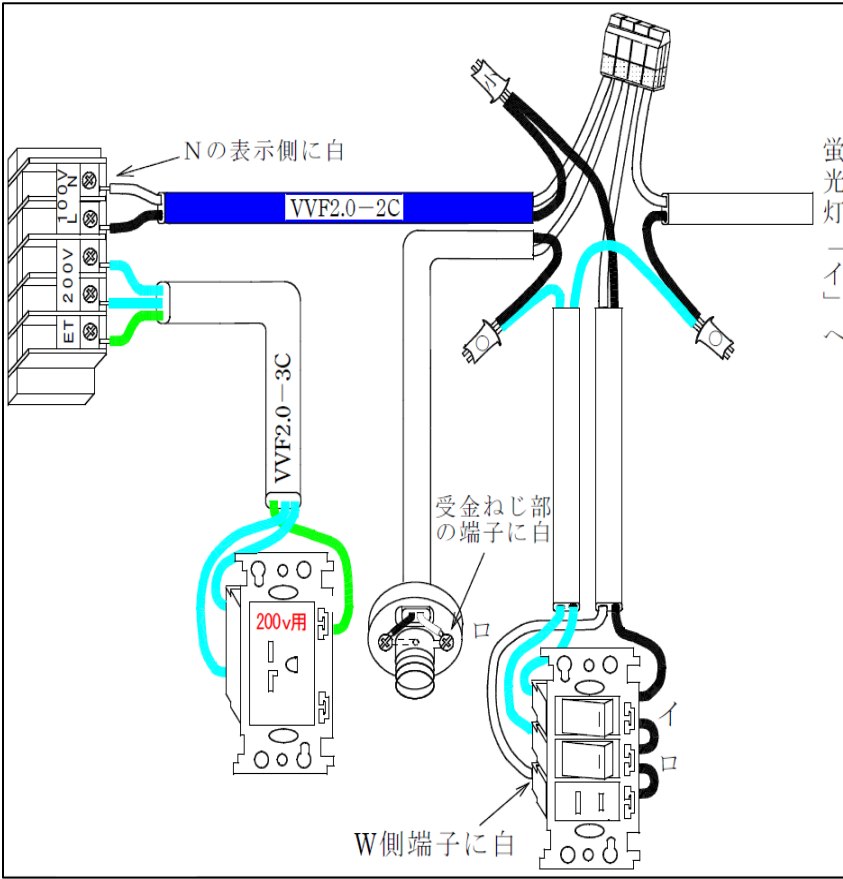


## 【正解作品例】

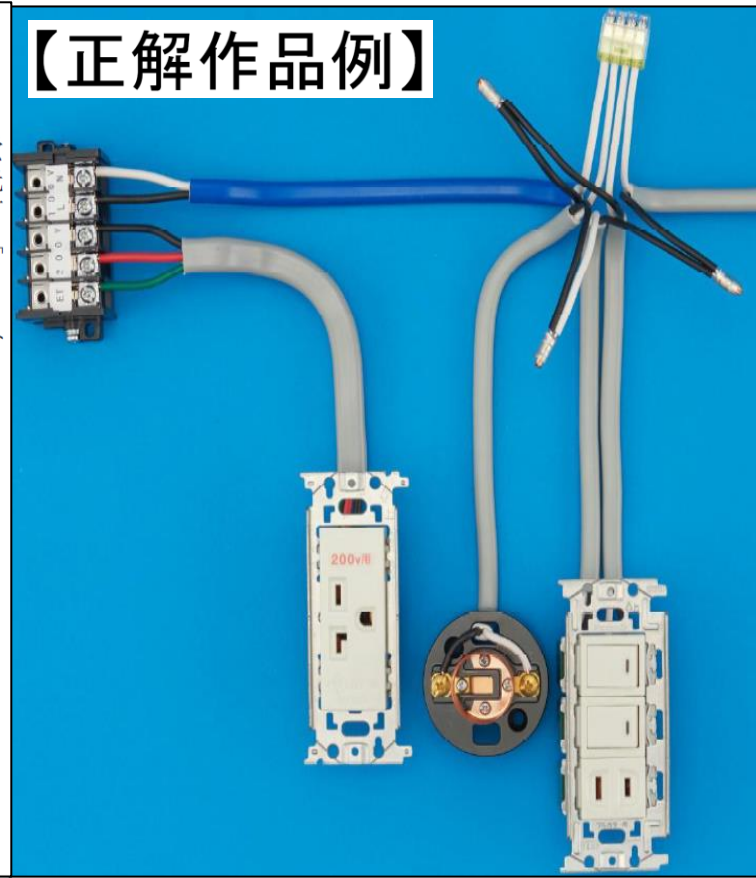

## 【複線図】

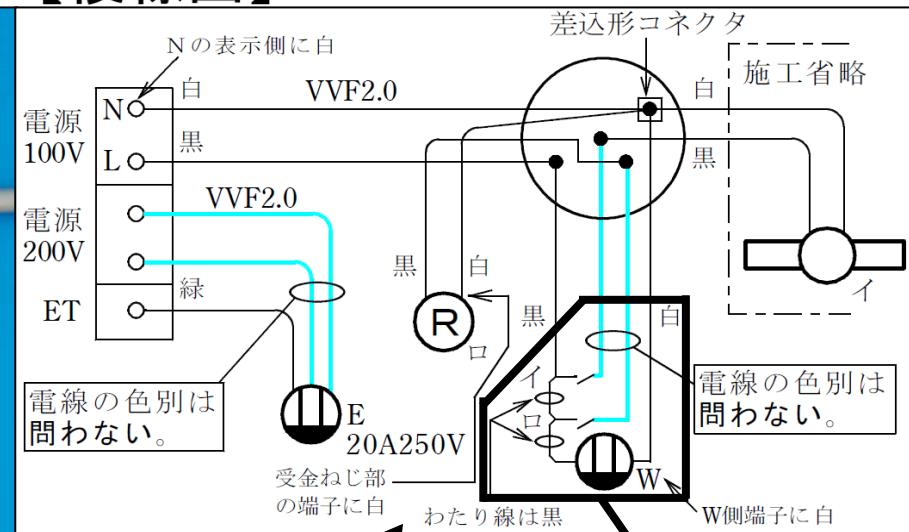

## 拡大裏面図


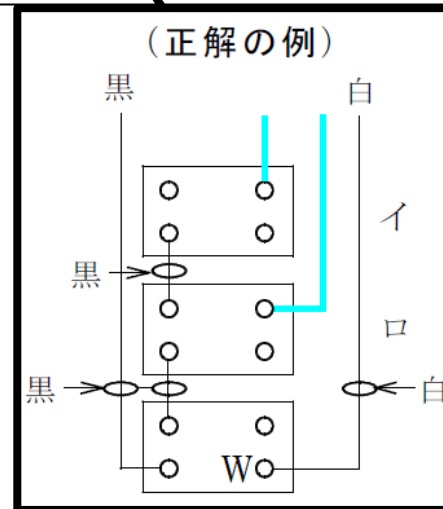


(注) 上記は一例であり、スイッチ及びコンセントの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。


# 候補No.6(令5-第二種電気工事士)
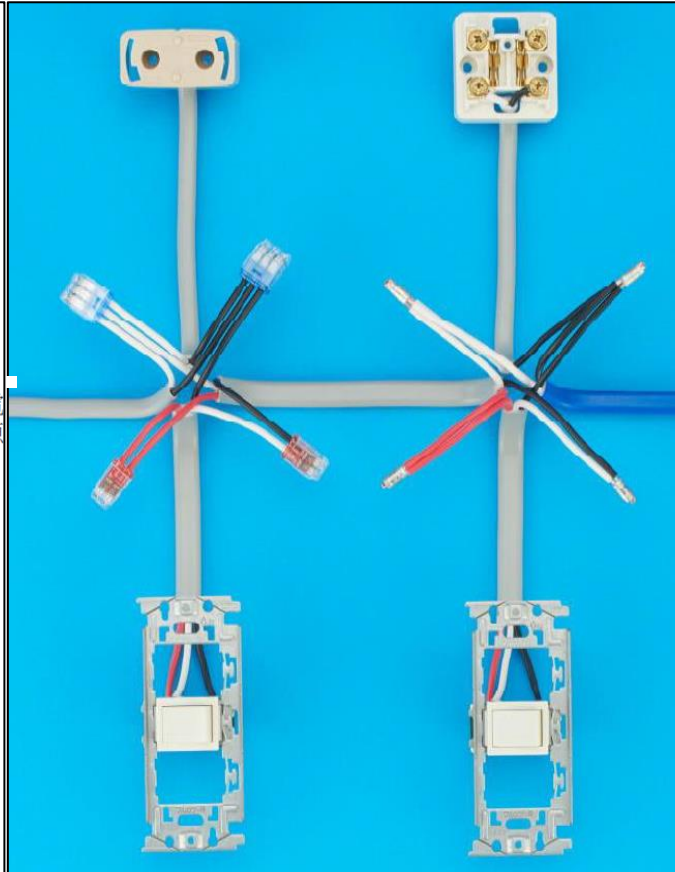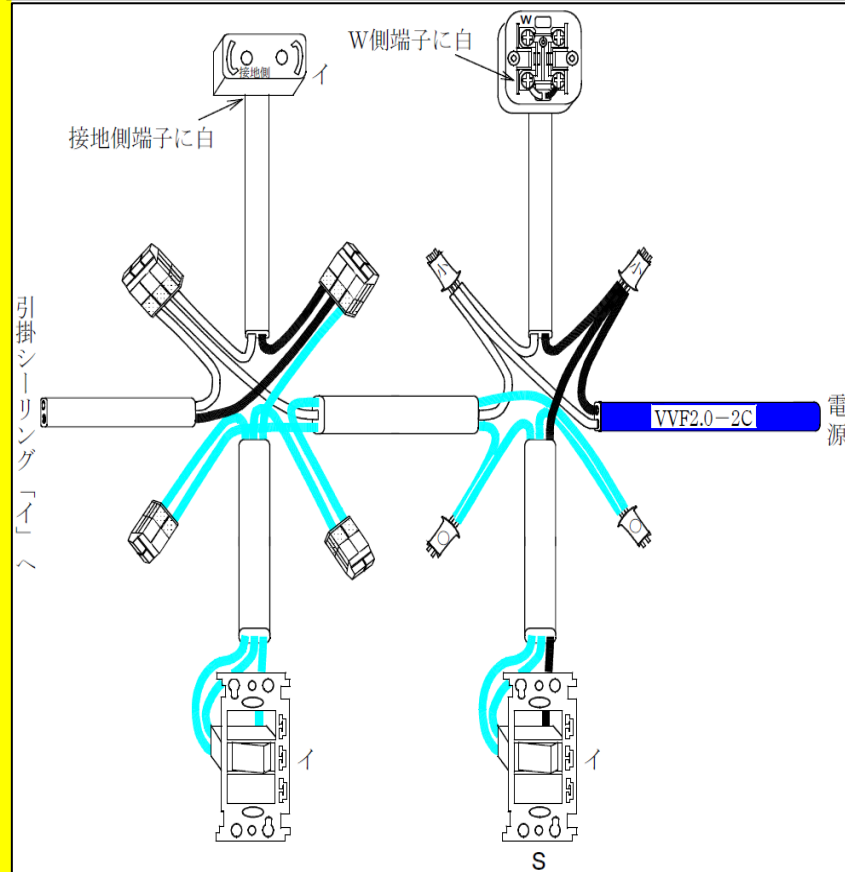
## ■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、— は電線の色別を問わないことを示す。【正解作品例】



## 【複線図】

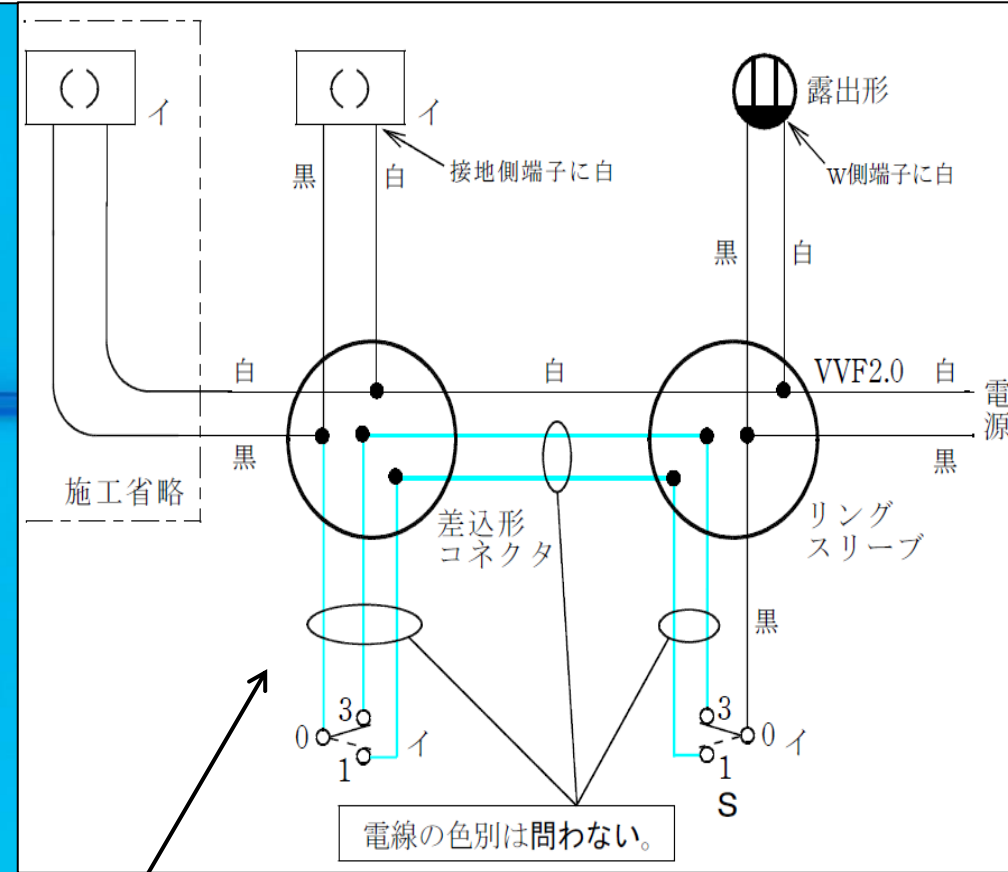


(注) 上記の複線図は、正解の一例です。

3路スイッチ相互間の結線方法は、上記の複線図のほかに、端子記号「1と3」、「3と1」を結線してあっても正解です。


# 候補No.7(令5-第二種電気工事士)

## ■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

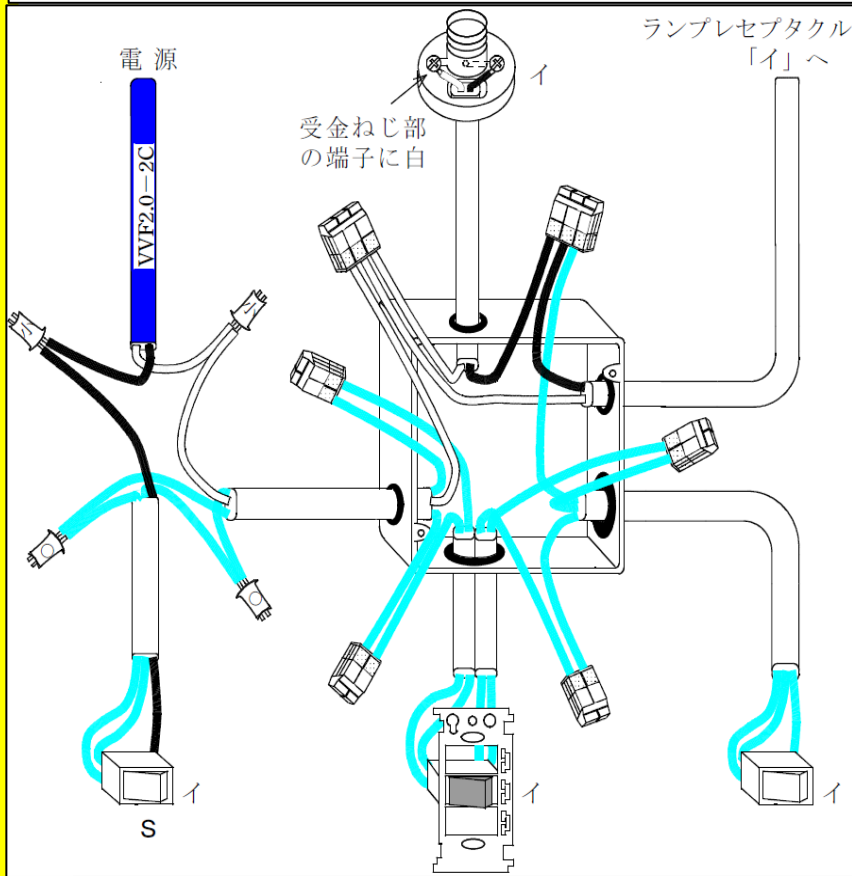

【正解作品例】

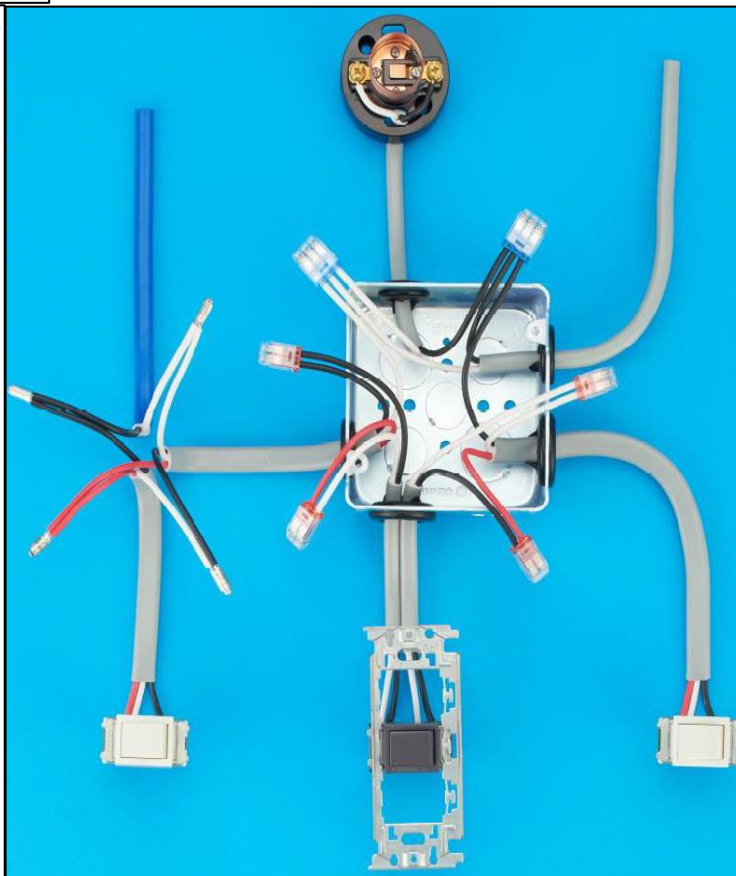

【複線図】

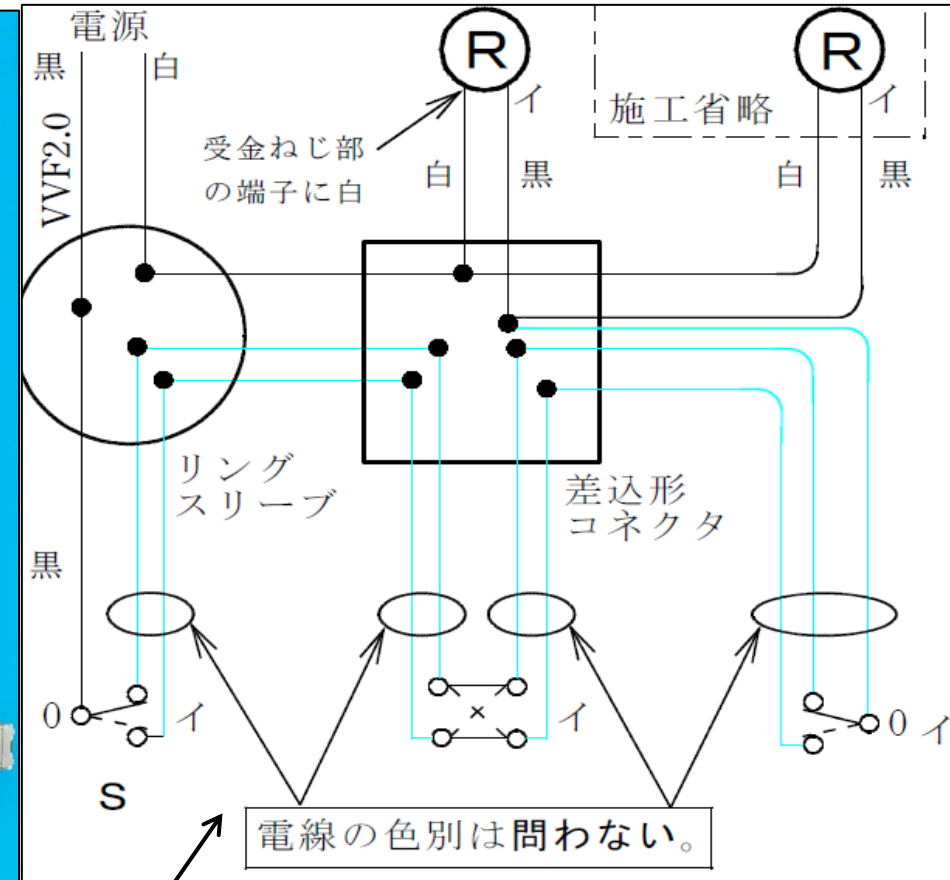

(注) 上記の複線図は、正解の一例です。


3路スイッチ・4路スイッチ相互間の結線方法は、上記の複線図のほかに、複数の結線方法があります。

このことにより、3路スイッチの記号「0」を除くその他の記号については、省略しています。




# 候補No.8(令5-第二種電気工事士)


## ■完成作品の概念図と正解作品例 【概念図】

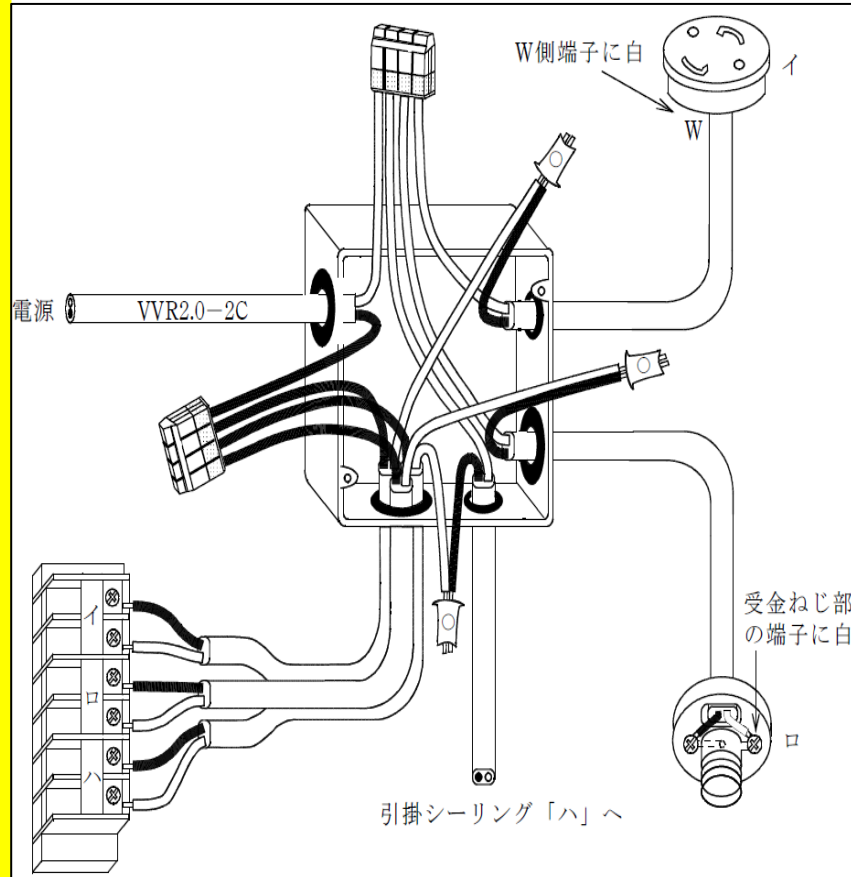

## 【正解作品例】

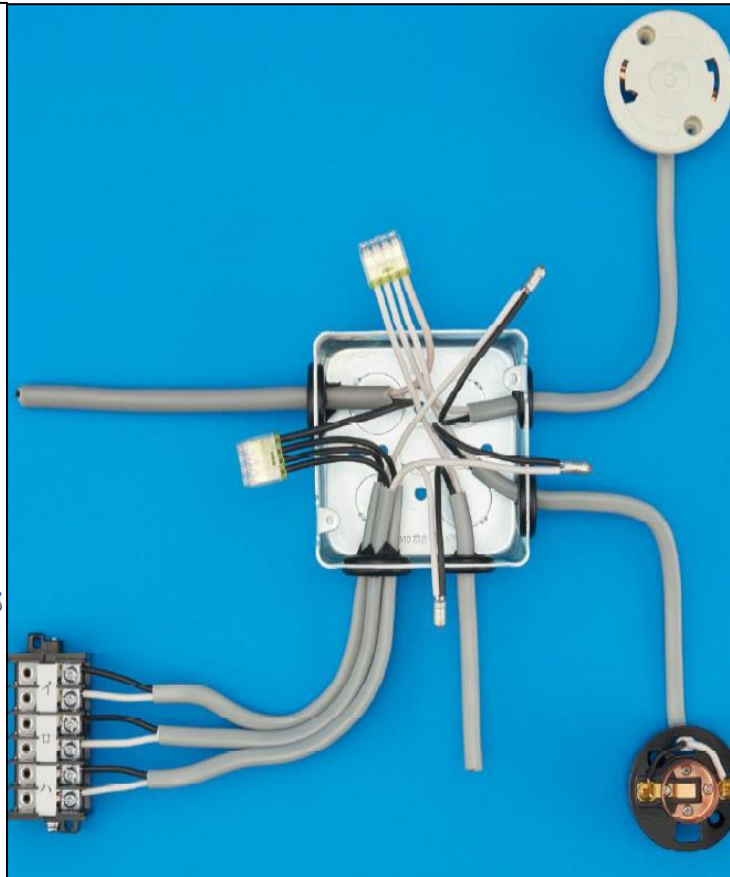

## 【複線図】

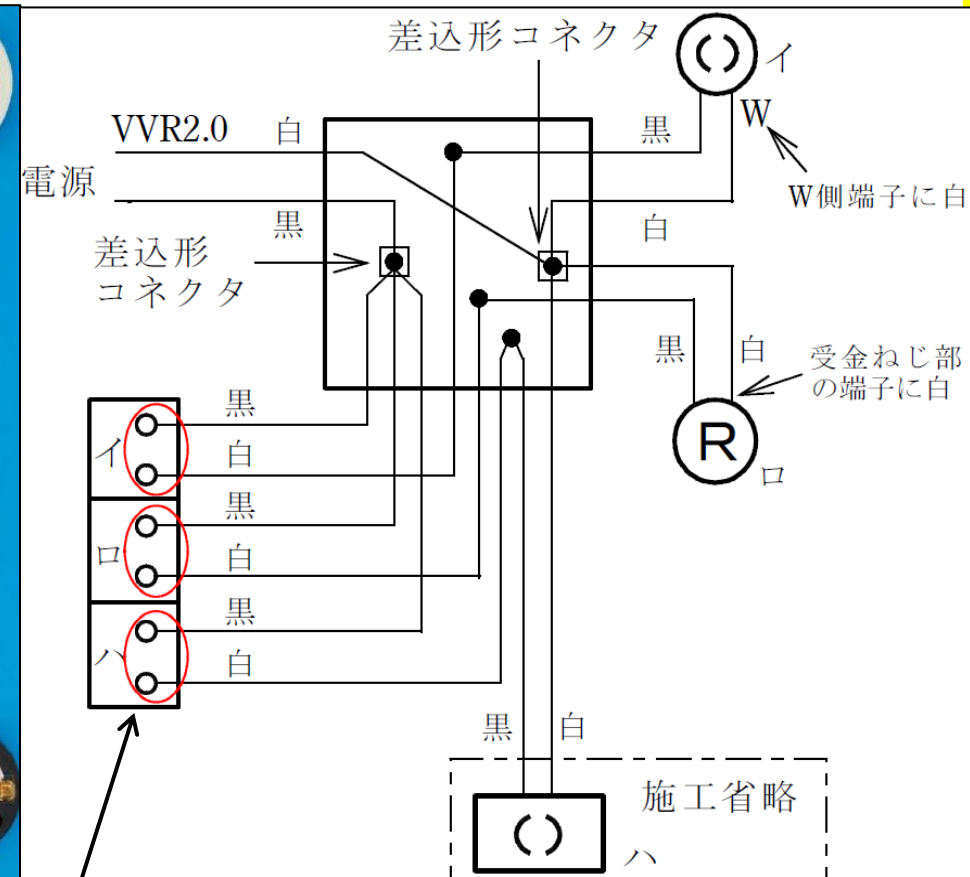


○：施工条件どおりに配線されていれば、各リモコンリレーへの結線は、黒と白が上下入れ替わっていても欠陥としない。




# 候補No.9(令5-第二種電気工事士)

## ■完成作品の概念図と正解作品例


### 【概念図】

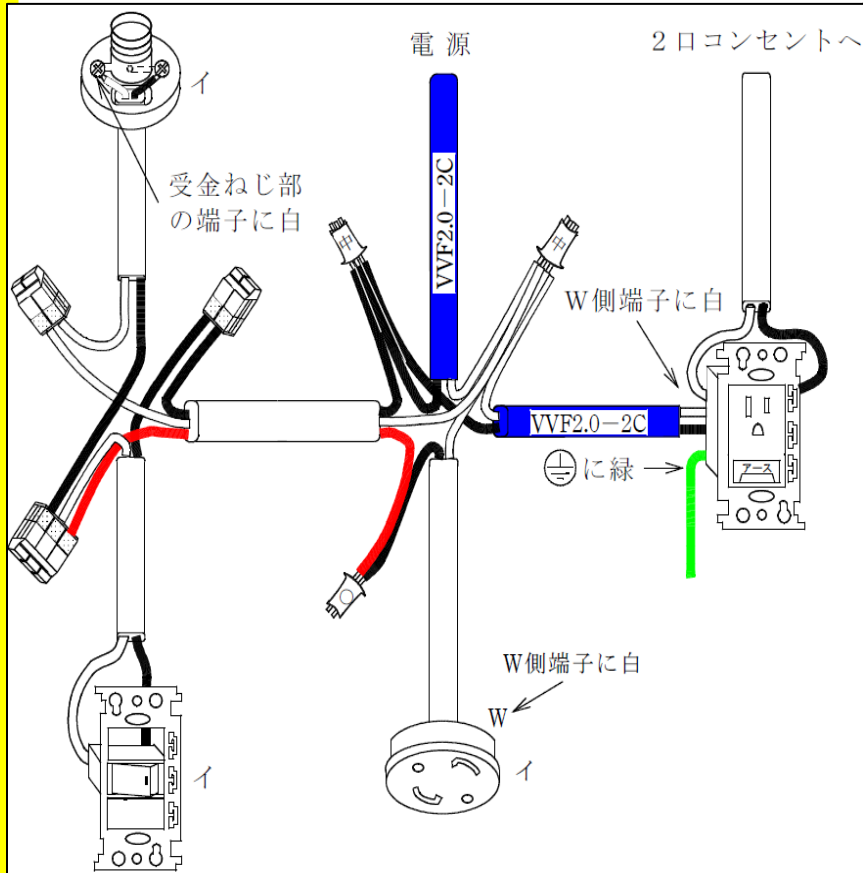

### 【正解作品例】

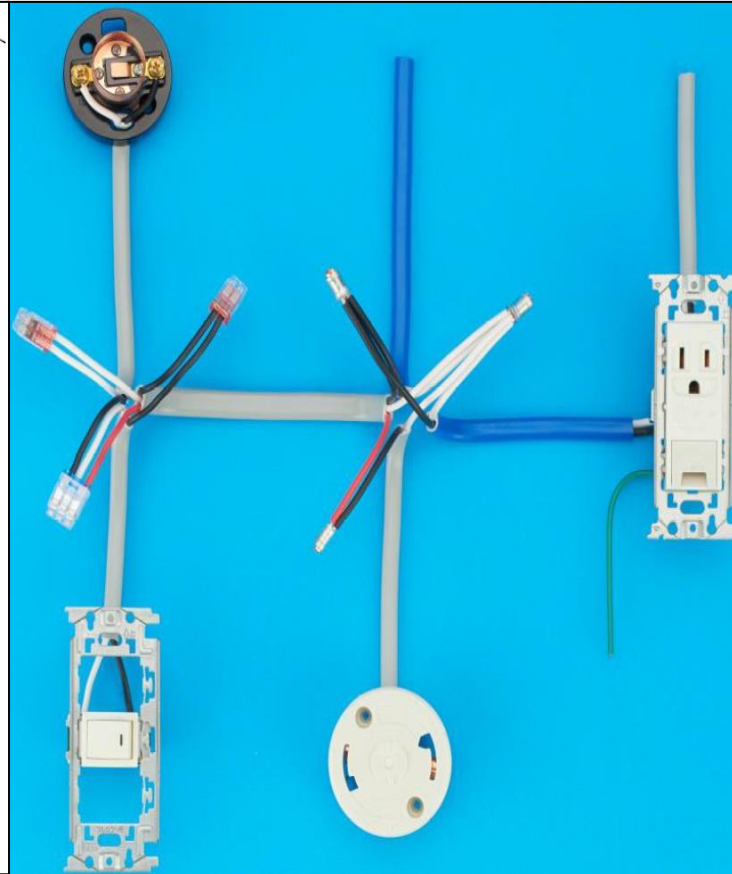


### 【複線図】

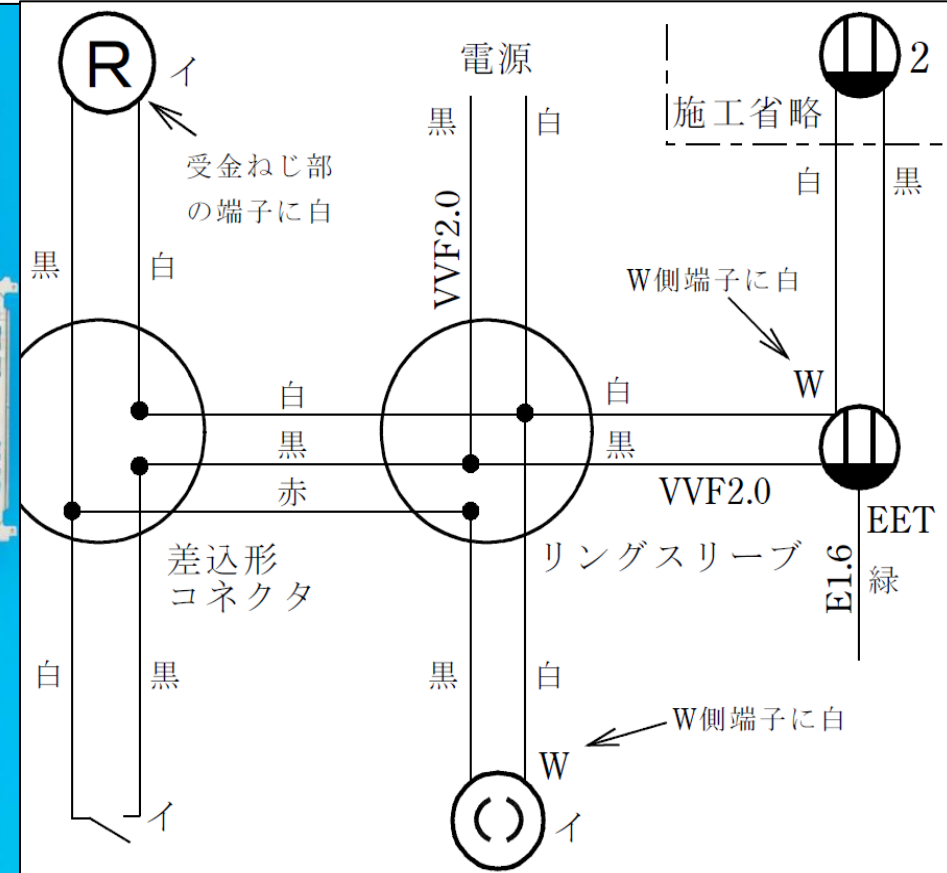

# 候補No.10(令5-第二種電気工事士)
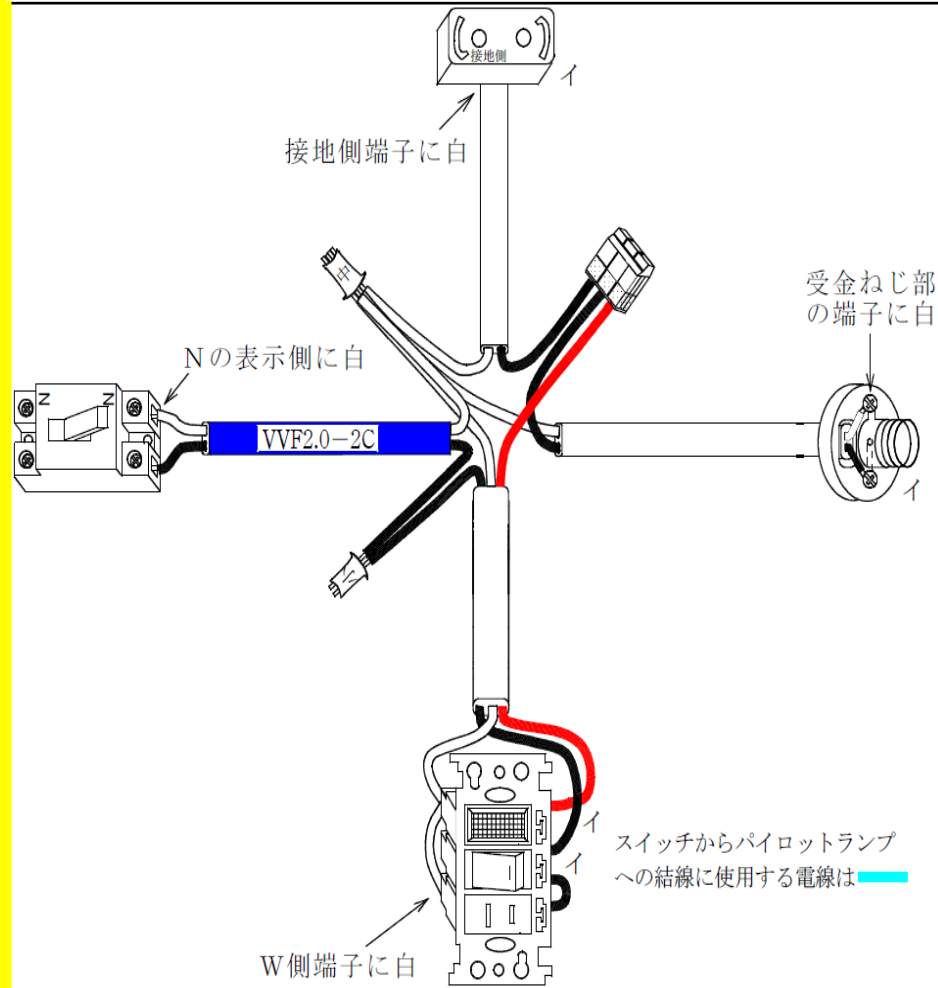
## ■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】 図中の電線色別のうち、       は電線の色別を問わないことを示す。




## 【正解作品例】



## 【複線図】

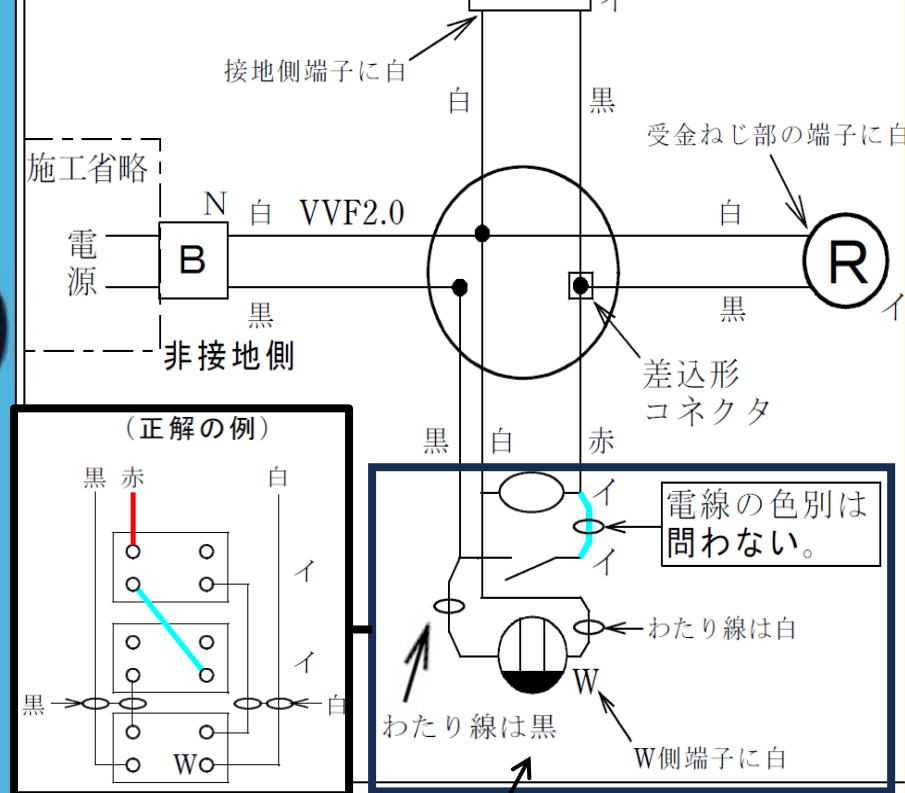

## 拡大裏面図



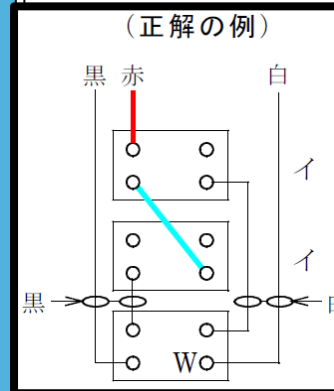


(注) 上記は一例であり、パイロットランプ、スイッチ及びコンセントの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。

# 候補No.11(令5-第二種電気工事士)

【複線図】

●：差込形コネクタ接続

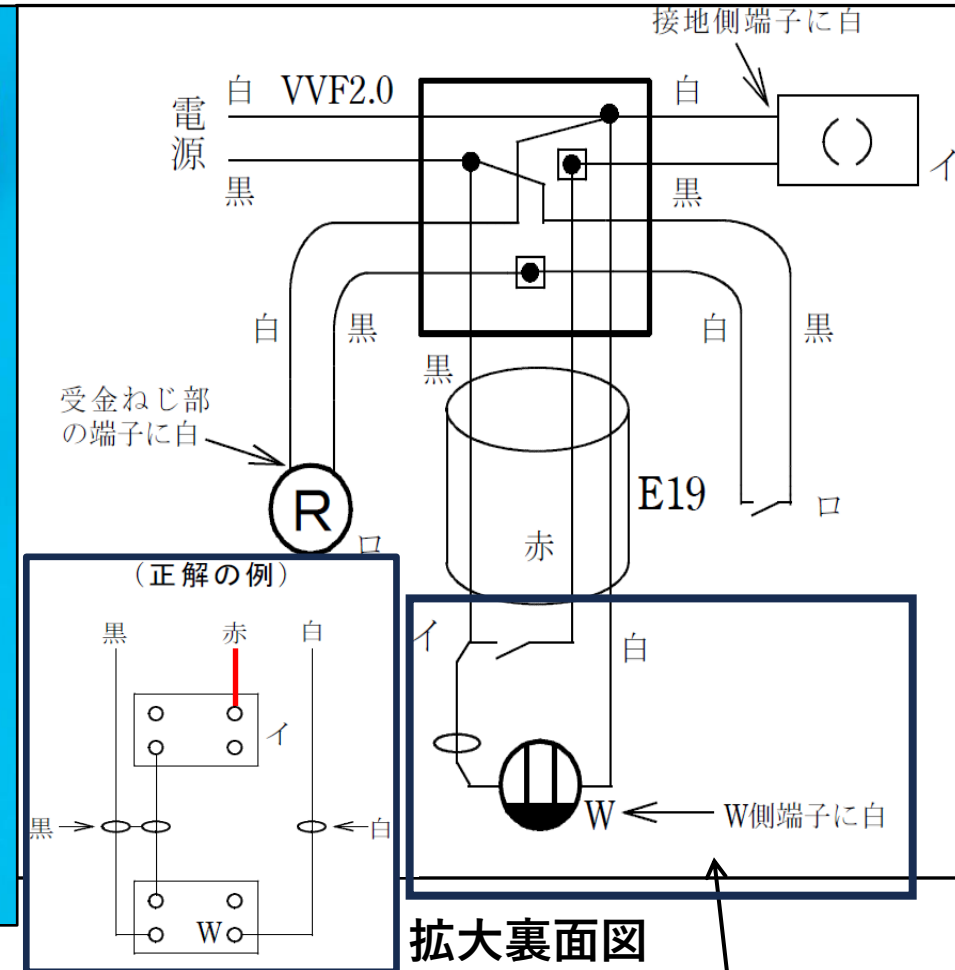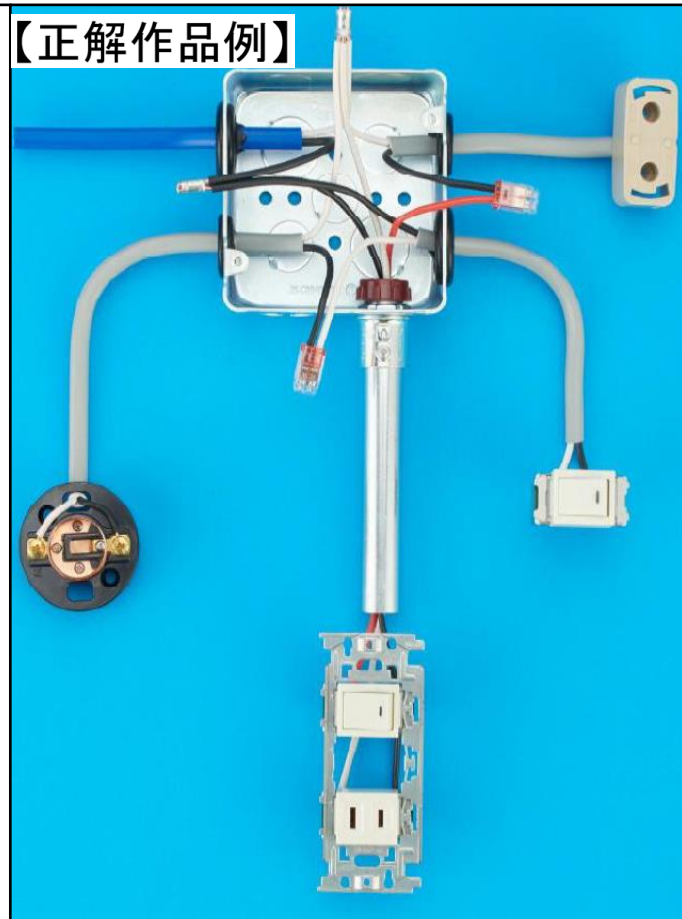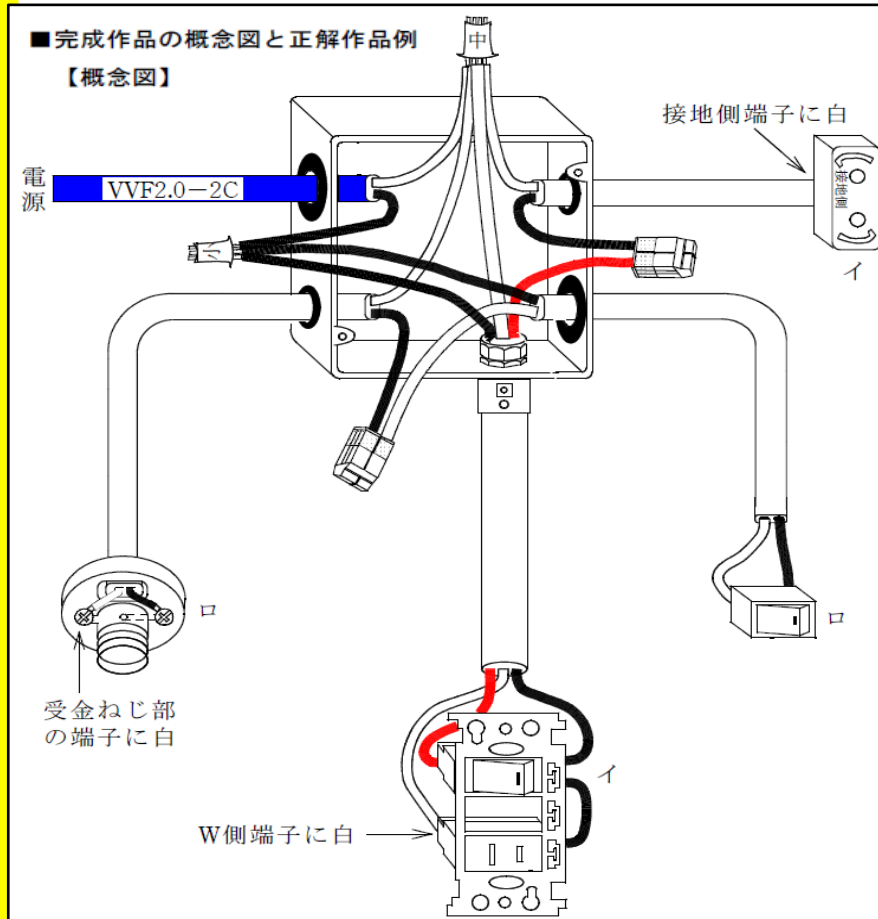


(注) 上記は一例であり、スイッチ及びコンセントの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。




# 候補No.12(令5-第二種電気工事士)

## ■完成作品の概念図と正解作品例


【概念図】図中の電線色別のうち、  
は電線の色別を問わないことを示す。

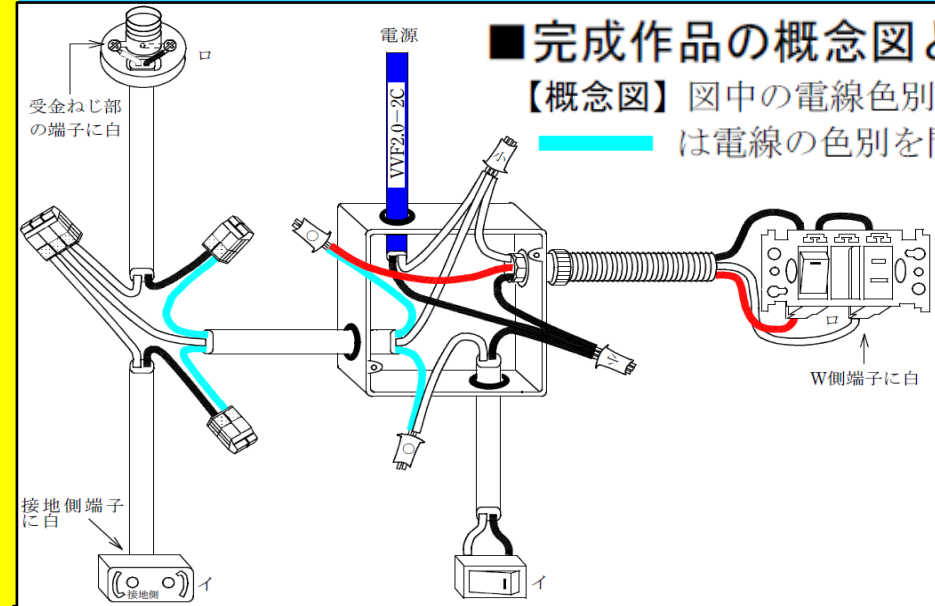

## 【正解作品例】

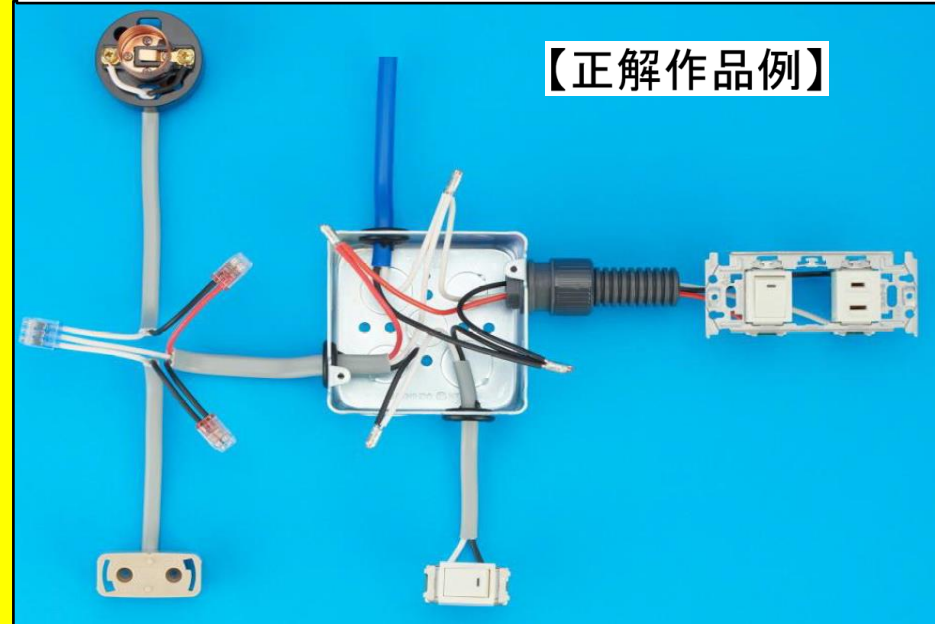


## 【複線図】

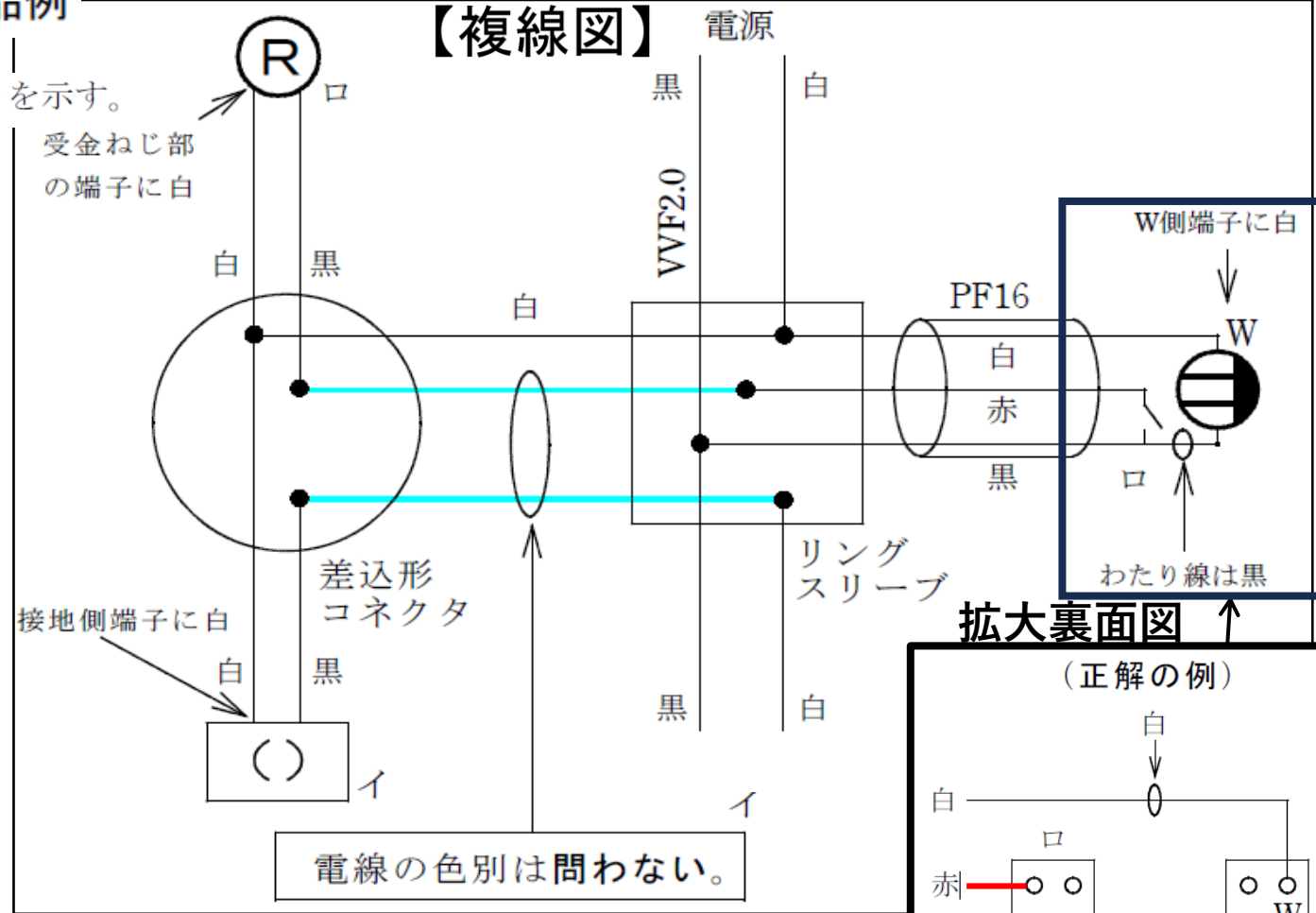

## 拡大裏面図

(正解の例)


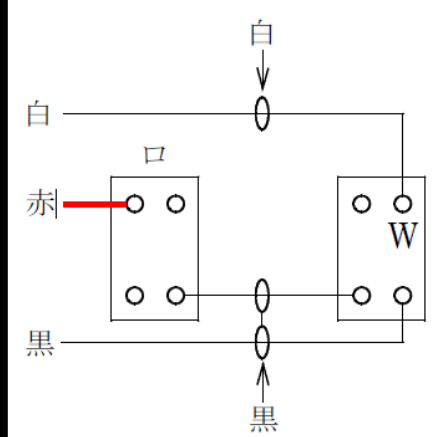


(注) 上記は一例であり、スイッチ及びコンセントの結線方法については、これ以外にも正解となる結線方法があります。

## ■完成作品の概念図と正解作品例

### 【概念図】


### 【概念図】

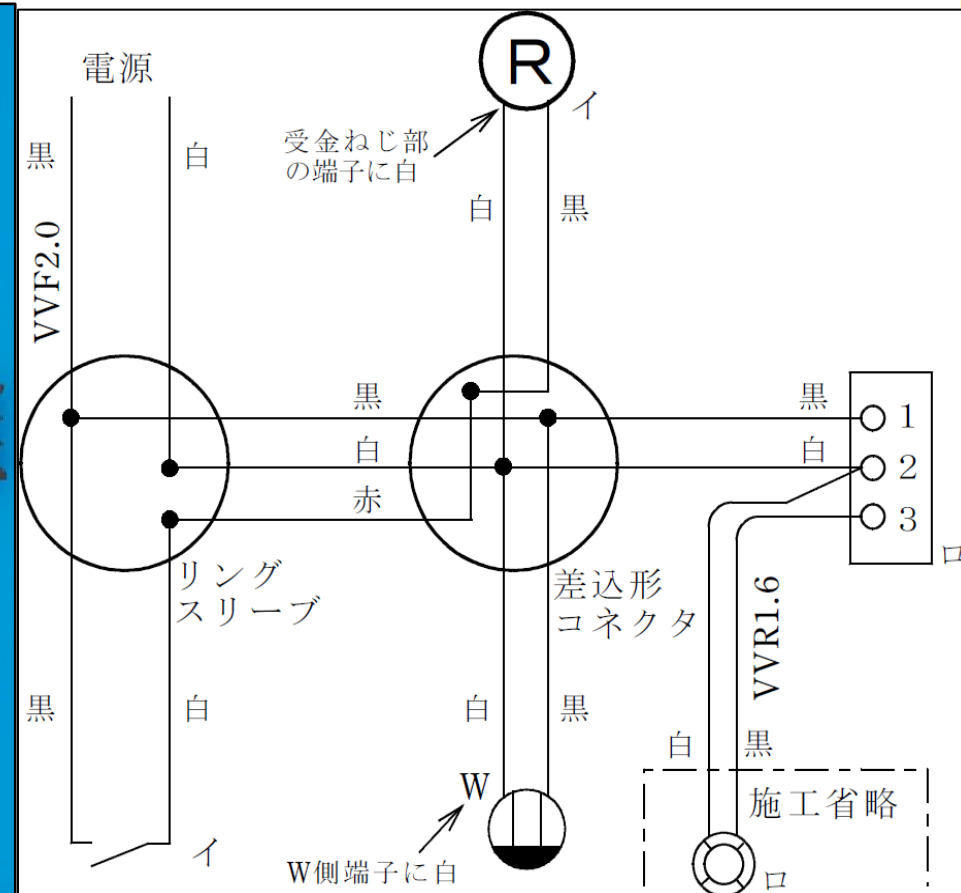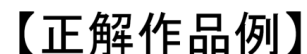



動画がお役に立てていましたら

チャンネル登録

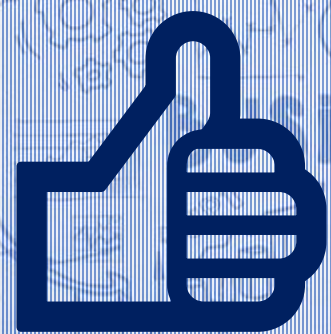

ボタン

お願いします